

 <b>IPB</b> INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA Escola Superior de Tecnologia e Gestão  ESCOLA SECUNDÁRIA 3 de AMARANTE	<b>1º Ano CET Energias Renováveis</b>  <b>Eletrotecnia</b>	<b>TRABALHO</b> <b>PRÁTICO 12</b> <i>Indução magnética</i> <i>Reactância</i>
--	--	---

**Elementos do grupo:**

Nome: \_\_\_\_\_ N° \_\_\_\_\_


Nome: \_\_\_\_\_ N° \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_ N° \_\_\_\_\_

<b>Objectivos:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Criar campos magnéticos estáticos. Verificar a sua dependência com a corrente eléctrica;</li> <li>• Observar as diferenças de fase entre a corrente e a tensão em elementos reactivos.</li> </ul>
--------------------	--

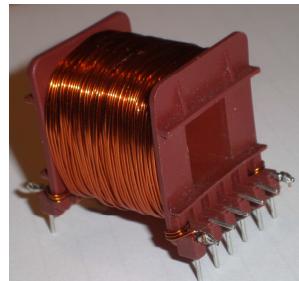**Ensaio 1. Electroíman:**

- *Material Utilizado:*
  - Bobina;
  - Ferrites;
  - Fonte de alimentação;
  - Clips metálicos.



*Ligue a bobina (indutor) com o aspecto apresentado na figura 1 de acordo com o esquema da figura 2.*

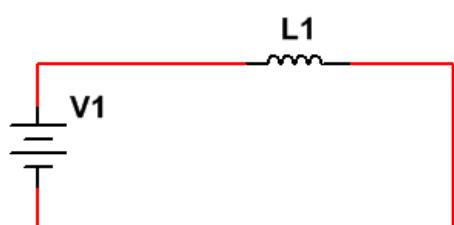


Ilustração 2: Circuito eléctrico para ensaio 1

*Regule a corrente da fonte de forma a que a corrente eléctrica que circule na bobina seja igual a 1 A. Aproxime um clip metálico de um dos extremos da bobina e verifique o que acontece. Aumente a corrente eléctrica para o valor máximo fornecido pela fonte e volte a aproximar o clip metálico. Comente os resultados obtidos.*

---



---



---



---



---

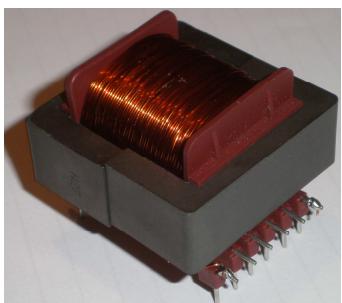


Ilustração 3: Bobina com núcleo

Adicione agora os núcleos de ferrite ao indutor conforme se mostra na figura 3. Repita a experiência anterior e verifique o que acontece. Comente os resultados obtidos.

---



---



---

**Ensaio 2. Esfasamento entre Corrente e Tensão numa bobina:** Utilizando a bobina do ensaio anterior monte o seguinte circuito:

O gerador de funções deve ser calibrado com a configuração:  
Sinal sinusoidal;  
10 V pico-a-pico  
Frequência 100 Hz

O canal A (I) do osciloscópio mede a tensão aos terminais da bobina e o canal B (II) mede, de forma indirecta, a corrente na bobina.

Observe e meça utilizando o osciloscópio a diferença de fase entre os dois sinais. Qual a onda que está em avanço: a corrente ou a tensão?

---




---



---



---

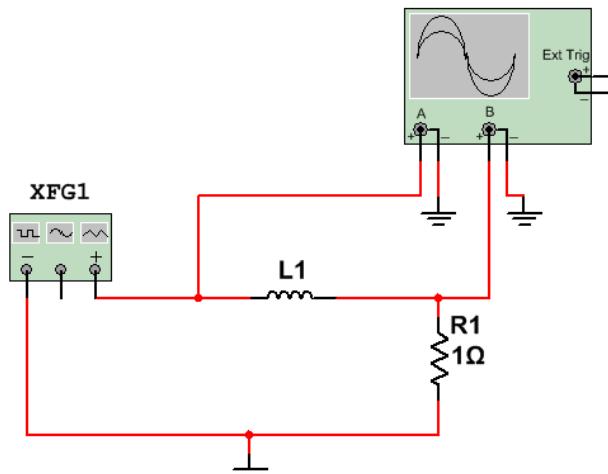

**Ensaio 3. Esfasamento entre Corrente e Tensão num condensador:** Altere o circuito anterior substituindo a bobina por dois condensadores conforme se mostra em baixo. Tome atenção com as polaridades dos condensadores!!


O gerador de funções deve ser calibrado com a configuração:

Sinal sinusoidal;

10 V pico-a-pico

Frequência 1KHz

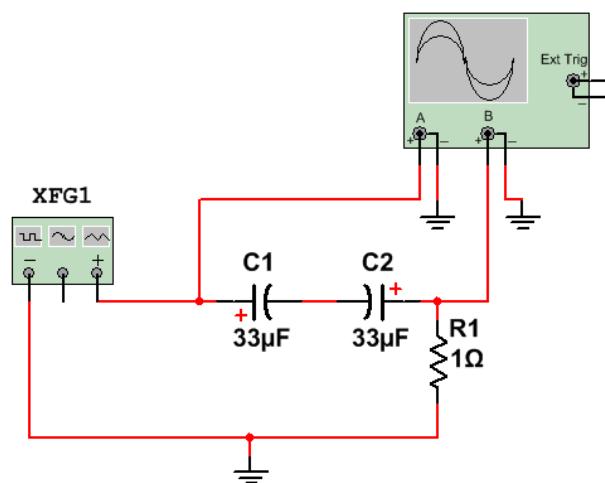O canal A (I) do osciloscópio mede a tensão aos terminais do condensador e o canal B (II) mede, de forma indirecta, a corrente no condensador.



Observe e meça utilizando o osciloscópio a diferença de fase entre os dois sinais. Qual a onda que está em avanço: a corrente ou a tensão?

---



---



---



---



---



---



---



---

Com base nos dois ensaios anteriores conclua a respeito da corrente e tensão num indutor e num condensador.

---



---



---



---



---



---



---



---