

Elementos do grupo:

Nome: _____ Nº _____

Nome: _____ Nº _____

Objectivos:	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar experimentalmente que o circuito equivalente de Thevenin substitui a parte do circuito correspondente. • Consolidar os conhecimentos adquiridos nas aulas teórico práticas.
--------------------	--

Esquema:

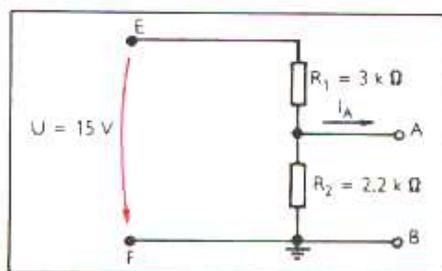


Fig. 1

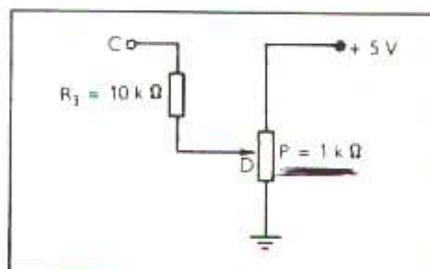


Fig. 2

Procedimento:

1. Monte o circuito da Figura 1 não ligando os pontos *E* e *F* do gerador. Faça o curto-circuito entre os pontos *E* e *F*. Meça a resistência R_{AB} e desfaça o curto-circuito *EF*.

R: _____

2. Ligue os terminais *E* e *F* ao gerador. Meça a tensão U_{AB} .

R: _____

3. Faça o curto-circuito entre os pontos *A* e *B*. Meça a tensão U_{AB} e a corrente I_A .

R: _____

4. Retire o curto-circuito *AB*. Coloque individualmente, entre *A* e *B* as resistências (0.47 K Ω ; 1.2 K Ω ; 4.7 K Ω ; 8.2 K Ω ; 15 K Ω ; 180 K Ω) e meça a tensão U_{AB} e a corrente I_A .

R	U_{AB}	I_A
0.47K Ω		
1.2K Ω		
4.7K Ω		
8.2K Ω		
15K Ω		
180K Ω		

5. Monte o circuito da Figura 2. Faça a tensão $U_C = 2.5$ V. Ligue *A* e *C*. Meça a tensão U_{AB} e a corrente I_A .

R: _____

6. Monte o circuito equivalente de Thevenin do circuito da Figura 1. Antes de ligar os dois terminais ao gerador, verifique que a resistência que faz de resistência interna é de valor igual ao medido no ponto 1.

R: _____

7. Ligue o gerador e verifique que a tensão U_{AB} é igual á tensão lida no ponto 2.

R: _____

8. Repita o ponto 3.

R: _____

9. Repita o ponto 4.

R	U_{AB}	I_A
0.47K Ω		
1.2K Ω		
4.7K Ω		
8.2K Ω		
15K Ω		
180K Ω		

10. Repita o ponto 5.

R: _____

Conclusões:

1. Represente graficamente as tensões em função das correntes (abcissas), usando os resultados dos pontos 2, 3 e 4. Comente o gráfico.

R: _____

2. Compare os resultados obtidos nos pontos 4 e 5 com os obtidos nos pontos 9 e 10. Que conclui?

R: _____
