


## GUIÃO 2

**Tabela de Verdades, funções Booleanas e Portas Lógicas.**


**Introdução ao MultiSim®**

### Funções Lógicas

1. Observe o seguinte diagrama lógico:

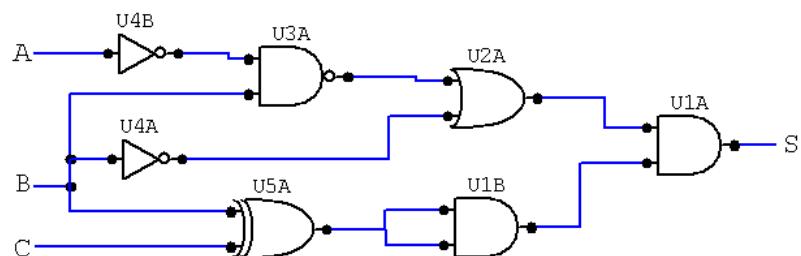


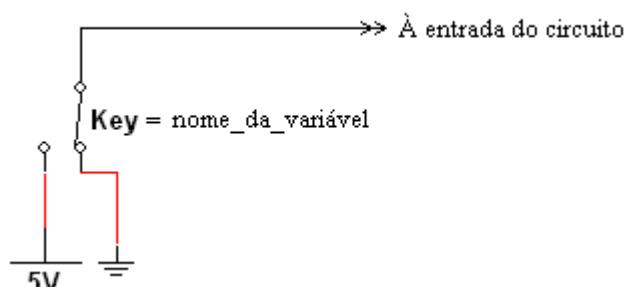- Identifique cada uma das operações lógicas presentes no circuito.
- Apresente a função booleana  $S(A,B,C)$  na forma algébrica.
- Estabeleça a tabela de verdades associada ao diagrama lógico.
- Utilizando o MultiSim® implemente o circuito anterior. A cada variável de entrada atribua o seguinte circuito:



Ligue a saída a uma *Logic Probe*. Confirme o resultado da alínea (c) simulando, para isso, o comportamento do circuito para diversas combinações lógicas das variáveis de entrada.

2. Considere o seguinte diagrama lógico:

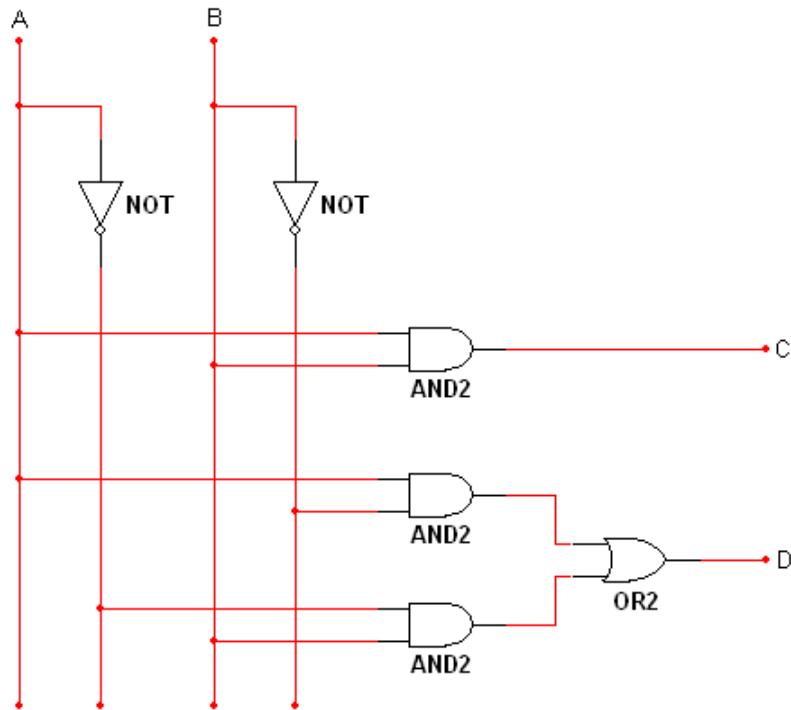

- a) Determine o número de entradas e saídas do circuito combinatório.
- b) Preencha a tabela de verdade associada ao circuito.
- c) Utilizando a estratégia adoptada no exercício 1 implemento o circuito no MultiSim® e valide o resultado da alínea anterior.

3. Admita a seguinte expressão lógica:

$$f(A, B, C) = \overline{(A \cdot B \cdot C + \bar{C})} \cdot \overline{\overline{\overline{A + B}} + C}$$

- a) Faça um esboço do diagrama lógico associado. Qual o menor número de portas a utilizar (elementares ou não) ?
- b) Implemente o circuito no MultiSim®.
- c) Confirme, utilizando a implementação do circuito no MultiSim, que  $\bar{\bar{C}} = C$ .